

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 Οριακή θερμοκρασία	14
1.2 Τεχνολογικοί ορισμοί	14
1.2.1 Ονομαστική τιμή R_n	15
1.2.2 Ανοχή	15
1.2.3 Ονομαστική ισχύς P_n	17
1.2.4 Ονομαστική τάση V_n	18
1.2.5 Μέγιστη τάση V_m ή V_c	18
1.2.6 Συντελεστής θερμοκρασίας	19
1.2.7 Συντελεστής τάσεως	19
1.2.8 Παραγόντας θορύβου	19
1.2.9 Επίδραση συχνότητας	19
1.2.10 Επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος	20
1.3 Αντιστάσεις άνθρακα	20
1.3.1 Αντιστάσεις συσσωρευμένου άνθρακα	23
1.3.2 Αντιστάσεις με στρώμα άνθρακα	26
1.4 Μεταλλικές αντιστάσεις	27
1.4.1 Μεταλλικές με περιέλιξη	27
1.4.1.1 Αντιστάσεις ακριβείας με περιέλιξη	28
1.4.1.2 Αντιστάσεις ισχύος με περιέλιξη	30
1.4.2 Αντιστάσεις μεταλλικές χωρίς περιέλιξη	32
1.4.2.1 Αντιστάσεις με λεπτό μεταλλικό στρώμα	32
1.4.2.2 Αντιστάσεις με στρώμα μεταλλικού οξειδίου	33
1.4.2.3 Διάφοροι άλλοι τύποι αντιστάσεων	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ

2.1	Τεχνολογικοί ορισμοί	71
2.2	Κανόνες μεταβολής	73
2.2.1	Ποτενσιόμετρο γραμμικής μεταβολής	38
2.2.2	Ποτενσιόμετρο λογαριθμικής μεταβολής	38
2.2.3	Ειδικά ποτενσιόμετρα	38
2.3	Υπολογισμοί	38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πυκνωτεσ

3.1	Τεχνολογικοί ορισμοί	43
3.1.1	Ονομαστική χωρητικότητα C_n	44
3.1.2	Ανοχές	44
3.1.3	Ονομαστική τάση	44
3.1.4	Αντίσταση μονώσεως	45
3.1.5	Εφαπτόμενη της γωνίας απωλειών	45
3.1.6	Επίδραση συχνότητας	46
3.1.7	Επίδραση θερμοκρασίας	46
3.2	Πυκνωτές γυαλιού	47
3.2.1	Ιδιότητες	47
3.2.2	Χρήση	47
3.3	Πυκνωτές από MICA	48
3.3.1	Ιδιότητες	48
3.3.2	Χρήση	48
3.4	Κεραμικοί πυκνωτές	49
3.4.1	"Τύπος 1"	49
3.4.1.1	Ιδιότητες και χρήση	49
3.4.2	"Τύπος 2"	50
3.4.2.1	Ιδιότητες και χρήση	50
3.5	Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές	50
3.5.1	Πυκνωτές αλουμινίου	51
3.5.2	Πυκνωτές τανταλίου	52
3.5.3	Παρατηρήσεις	53
3.6	Κώδικας χρωμάτων	53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΗΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΡΩΣΤΗΡΑΣ - RELAY - RELAIS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΤΗΛΕΣ - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7.1	Αντιστάσεις	67
	7.1.1 Αντιστάσεις σε σειρά	67
	7.1.2 Αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση	68
	7.1.3 Διαιρέτης τάσεως με φορτίο	69
	7.1.4 Γέφυρα με αντιστάσεις	71
7.2	Πυκνωτές	197
	7.2.1 Κύκλωμα σε σειρά	72
	7.2.2 Κύκλωμα με παράλληλη σύνδεση	73
7.3	Πηνία	74
	7.3.1 Κύκλωμα σε σειρά	74
	7.3.2 Κυκλώματα με παράλληλη σύνδεση	75
7.4	Κυκλώματα R.L.C.	76
	7.4.1 Κύκλωμα RC σε σειρά	76
	7.4.2 Κύκλωμα RC σε παράλληλη σύνδεση	77
	7.4.3 Κύκλωμα RL σε σειρά	77
	7.4.4 Κύκλωμα RL σε παράλληλη σύνδεση	78
7.5	Κυκλώματα ταλαντώσεων	79
	7.5.1 Ταλαντωτής, σύνδεσης σειράς	80
	7.5.2 Ταλαντωτής παράλληλης συνδεσμολογίας	82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

8.1	Το άτομο	85
	8.2 Θεωρία του Bohr	86

8.3 Δημιουργία ενεργειακής ζώνης	88
8.4 Σωμάτια-Κύματα-Φυσική ερμηνεία της κβαντώσεως	90
8.5 Ταξινόμηση των ατόμων	92
8.6 Αγωγοί - Μονωτές - Ημιαγωγοί	92
8.7 Κρύσταλλοι καθαρού ημιαγωγού	95
8.7.1 Θερμικός ιονισμός - Επανασύνδεση	96
8.7.2 "Οπές"	96
8.8 Κρύσταλλοι ημιαγωγών με προσμίξεις	97
8.8.1 Κρύσταλλοι με άτομα δότες	98
8.8.2 Κρύσταλλοι με άτομα δέκτες	99
8.9 Αγωγιμότητα των ημιαγωγών κρυστάλλων	100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΠΑΦΗ Ρ - Ν. ΔΙΟΔΟΙ

9.1 Επαφή Ρ - Ν	103
9.2 Επαφή Ρ - Ν, κύκλωμα εξωτερικό ανοικτό	106
9.3 Χαρακτηριστική καμπύλη ρεύμα - τάση	107
9.4 Μαθηματική έκφραση του ρεύματος	109
9.5 Εσωτερική αντίσταση	110
9.6 Συνθήκες λειτουργίας μιας διόδου	111
9.6.1 Η ιδανική δίοδος	112
9.6.2 Πραγματική δίοδος	112
9.6.3 Πρακτικό ισοδύναμο κύκλωμα μιας διόδου	114
9.7 Χρησιμοποίηση των διόδων	109
9.7.1 Ανόρθωση	115
9.7.2 Περιοριστής τάσης (Ψαλιδιστής)	141
9.7.3 Δημιουργία συνεχούς συνιστώσας	144
9.7.4 Διπλασιαστής τάσης	147
9.7.5 Τετραπλασιαστής τάσης	148
9.7.6 Λογικά κυκλώματα με διόδους	149
9.8 Δίοδος Zener	158
9.9 Δίοδος Zener ως ωνθμαστής τάσης	167
9.9.1 Σταθεροποίηση χωρίς φορτίο	168
9.9.2 Σταθεροποίηση με φορτίο	170
9.9.3 Υπολογισμοί στοιχείων κυκλωμάτων	174

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1 Θερμοηλεκτρικά φαινόμενα	177
10.1.1 Φαινόμενο Seebeck	177
10.1.2 Φαινόμενο Peltier	178
10.2 Thermistances - Frigistances	179
10.3 Varistances - VDR	182
10.4 Δίοδος μεταβλητής χωρητικότητας	183
10.5 Δίοδοι Tunnel	185
10.6 Transistor Unijonction	188
10.7 Δίοδος Shockley ή 4D	190
10.8 Τα Quartz	192
10.8.1 Γεωμετρία και τύπος ταλάντωσης	193
10.8.2 Χαρακτηριστικά των Quartz	193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

TRANSISTORS - THYRISTORS

11.1 Transistors Πεδίου	197
11.1.1 JFET (FET επαφής)	198
11.1.2 FET με το Gate μονωμένο (MOSFET)	203
11.1.3 Ενίσχυση (αρχή)	206
11.1.4 Κύκλωμα αυτοπόλωσης του Drain	209
11.2 Transistors (Bipolars - Bipolaires)	212
11.2.1 Φαινόμενο Transistor	212
11.2.2 Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού	214
11.2.3 Ενίσχυση (αρχή)	218
11.2.4 Λογικά κυκλώματα με transistor	221
11.2.4.1 Κύκλωμα ισότητας	223
11.2.4.2 Κύκλωμα άρνησης ή συμπληρωματικότητας (NON)	224
11.2.4.3 Κύκλωμα OR	225
11.2.4.4 Κύκλωμα NAND	226
11.2.4.5 Κύκλωμα NOR	228
11.3 Πόλωση των transistors	230
11.3.1 F.E.T.	230

11.3.1.1 Ισχύς	235
11.3.2 Transistor (bipolar)	236
11.3.2.1 Πόλωση με αντίσταση στην βάση	237
11.3.2.2 Πόλωση με αντίσταση μεταξύ συλλέκτη-βάσης	240
11.3.2.3 Πόλωση με διαιρέτη στη βάση και μια αντίσταση στον συλλέκτη	243
11.3.2.4 Πόλωση με διαιρέτη μεταξύ συλλέκτη και γης ...	247
11.3.2.5 Ισχύς	249
11.3.2.6 Επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος	250
11.4 Thyristors	250
11.4.1 Τρόποι οδήγησης	252
11.4.1.1 Οδήγηση με αντίσταση	252
11.4.1.2 Οδήγηση με αντίσταση και πυκνωτή	253
11.4.2 Κυκλώματα αποκοπής	254
11.5 Triac/Diac	256

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

LASER-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ HALL-KIKOIN-ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.1 Laser	259
12.2 Φαινόμενο Hall	264
12.3 Φωτοστοιχεία	266
12.3.1 Φωτοαγωγιμότητα	267
12.3.1.1 Φωτοαντιστάσεις CdS και CdSe	267
12.3.1.2 Φωτοδίοδοι Ge και Si	268
12.3.1.3 Φωτοδίοδοι Shockley	269
12.3.1.4 Φωτοκυρυσταλλοτροίδοι - Photothyristors	270
12.3.2 Φωτοβολταϊκά στοιχεία	271
12.3.3 Φαινόμενο Kikoin	272
12.3.4 Φωτοεκπομπή	273
12.3.5 Φωτοσυζευκτές ή οπτοηλεκτρονικοί μονωτές	277
Βιβλιογραφία	279